
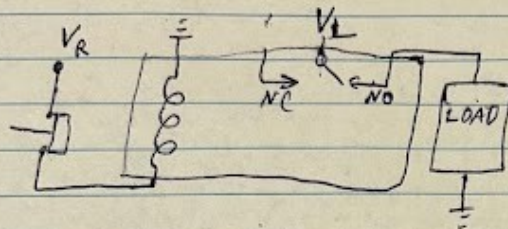



P2.6:

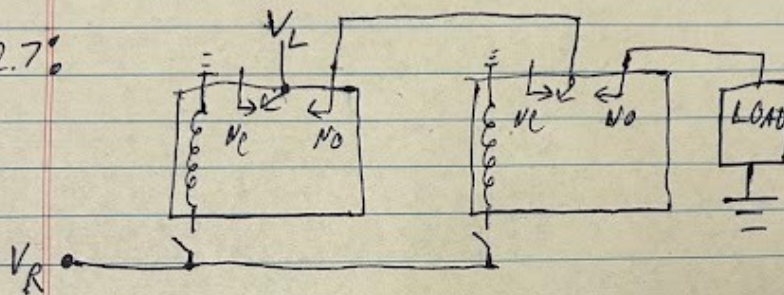

P2.7:



P2.11:

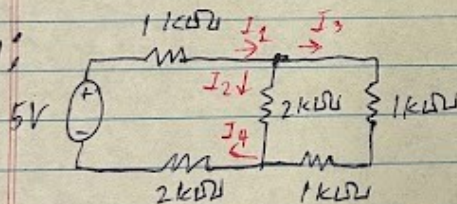

$$R_{eq} = 4k\Omega$$


$$\Rightarrow I_1 = \frac{5}{4 \cdot 10^3} = 1.25 \text{ mA}$$

$$I_1 = I_2 + I_3 \text{ \& } I_2 \cdot (2 \cdot 10^3) = I_3 \cdot (1+1) \cdot 10^3$$


$$\Rightarrow I_2 = I_3 = \frac{I_1}{2} = 0.625 \text{ mA}$$

~~$$I_1 = I_2 + I_3 = 0.625 + 0.625 = 1.25 \text{ mA}$$~~

P2.23

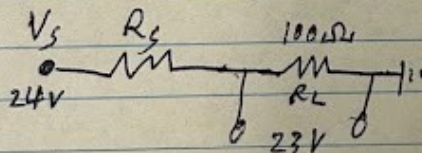
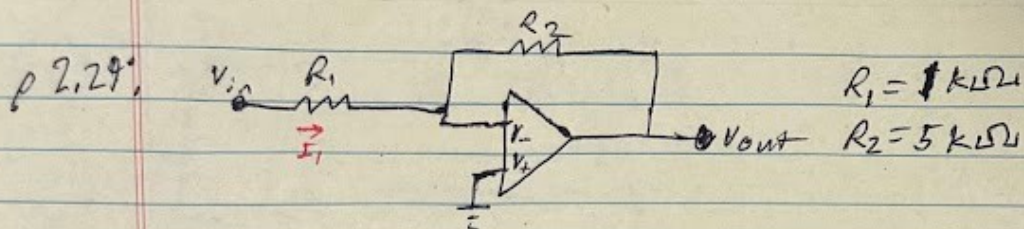
$$23 = \frac{R_L}{R_S + R_L} \cdot 24 \rightarrow \frac{100 \cdot 24}{23} - 100 = R_S = 4.35 \Omega$$



$$\text{Gain} = \frac{-R_2}{R_1} = -5 \rightarrow V_{out} = V_{in} \cdot -5$$

a: $V_{in} = 1 \text{ V} \rightarrow V_{out} = -5 \text{ V} \rightarrow I_1 = \frac{V_{in} - V_{out}}{R_1 + R_2} = \frac{6}{6 \cdot 10^3} = 1 \text{ mA}$

b: $V_{in} = -2 \text{ V} \rightarrow V_{out} = 10 \text{ V} \rightarrow I_1 = \frac{V_{in} - V_{out}}{R_1 + R_2} = \frac{-12}{6 \cdot 10^3} = -2 \text{ mA}$

c: $V_{in} = 5 \text{ V} \rightarrow V_{out} = -25 \text{ V}$
 NO! $-25 < V_{sat}^-$

$\rightarrow V_{out} = V_{sat}^- = -13 \text{ V}$

$\rightarrow I_1 = \frac{V_{in} - V_{out}}{R_1 + R_2} = \frac{18}{6 \cdot 10^3} = 3 \text{ mA}$

